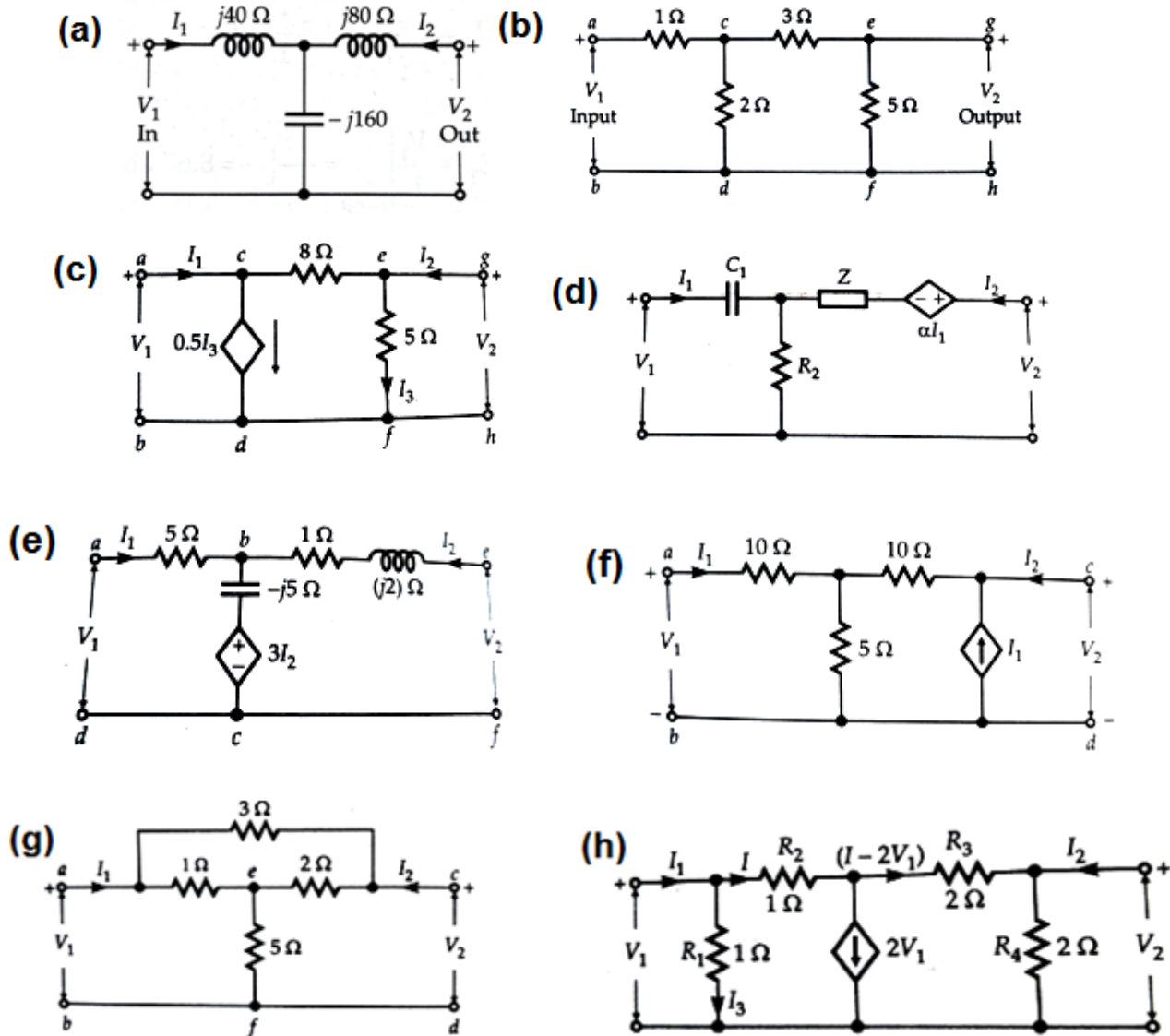


1. (A) Find (i) Open circuit impedance parameter (Z parameter)
(ii) Short circuit admittance parameter (Y parameters)
(iii) Transmission parameters (ABCD parameters)
(iv) Hybrid parameters (h-parameters)

For the following circuits.



(B) Also identify which network is Symmetrical and which network is reciprocal.

2. Obtain the condition of reciprocity for
 - (i) Open circuit impedance parameter (Z parameter)
 - (ii) Short circuit admittance parameter (Y parameters)
 - (iii) Transmission parameters (ABCD parameters)
 - (iv) Hybrid parameters (h-parameters)
3. Obtain the condition of symmetry for
 - (i) Z parameters
 - (ii) Y parameters
 - (iii) ABCD parameters
 - (iv) h-parameters